

## RICEVITORE 7 MHz CON LA1185 (Integrazione)

(Radiokit Elettronica 7-8 2026)

Nella compilazione della tabella a pagina 9 è saltata la descrizione sommaria della bobina L3, disegnata nello schema di pagina 7, che forma l'oscillatore locale. Essa si compone di 32 spire di filo smaltato da 0,16 mm su un supporto di plastica di 5 mm di diametro munito di nucleo in ferrite e schermo metallico.

